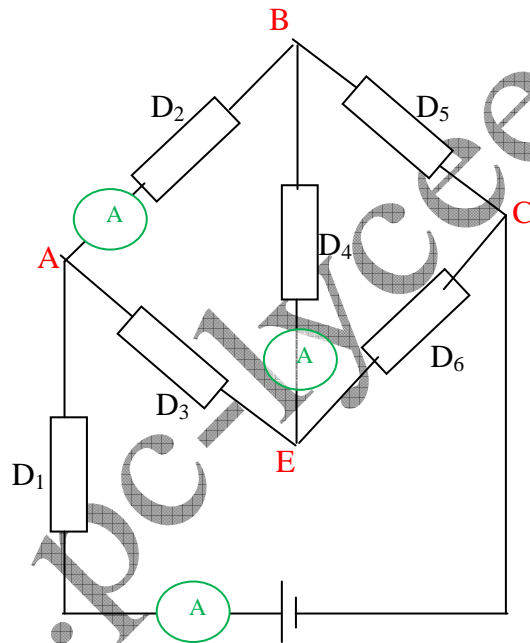


www.pc-lycee.com

التمرين 15

$$I_2=300A \quad \text{و} \quad I_4=100mA \quad I=500mA$$

أوجد قيم التيارات في الموصلات  $D_3$  ،  $D_5$  و  $D_6$  . ومثلها على الشكل .



Mohammed Sobhi