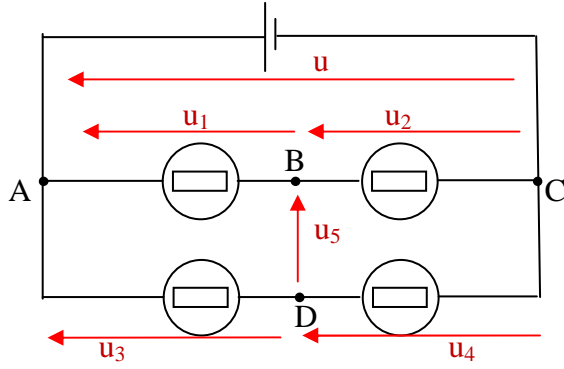


التمرين 05



نعتبر التركيب التالي :

$$u_4 = 2,4V \quad , \quad u_1 = 2V \quad , \quad u = 12V$$

أعط تعبير كل من u_2 ، u_3 و u_5 بدلالة u ، u_1 و u_4 .
أحسب قيمها .

Mohammed Sobhi

www.pc-lycee.com