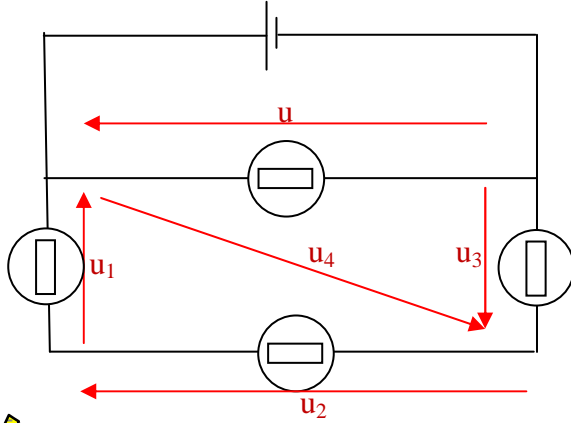


www.pc-lycee.com

التمرين 06



نعتبر التركيب التالي :

$$u_2=4V \text{ ، } u_1=2V \text{ ، } u=12V$$

أحسب قيمة كل من  $u_3$  و  $u_4$  .

Mohammed Sobhi

www.pc-lycee.com