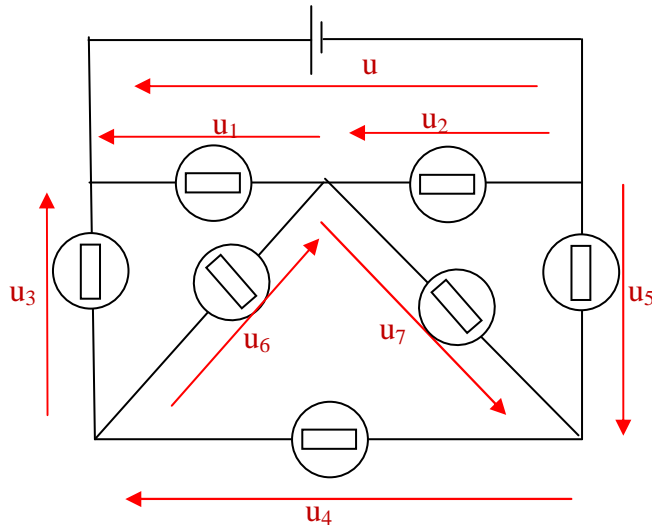


## التمرين 07

www.pc-lycee.com



نعتبر التركيب التالي :

$$. u_5=6V , u_3=2V , u_1=8V , u=12V$$

. أحسب قيم التوترات  $u_2$  ،  $u_4$  ،  $u_6$  و  $u_7$  .

Mohammed Sobhi

www.pc-lycee.com