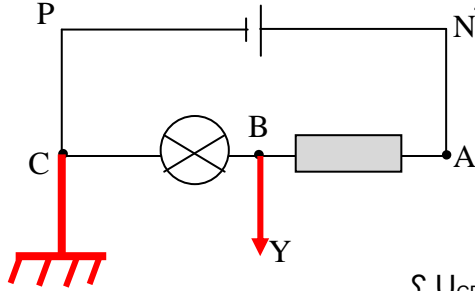


التمرين 13

www.pc-lycee.com

نعتبر الدارة الكهربائية التالية :



1. أي التوترين يعاين على شاشة راسم التذبذب : U_{BC} أم U_{CB} ؟
2. نلاحظ على شاشة راسم التذبذب وضع الخط الضوئي الذي ينتقل ب $2,4\text{cm}$ عن مركز الشاشة نحو الأعلى .
أحسب قيمة التوتر المقاس علما أن الحساسية الرأسية هي 5V/div .