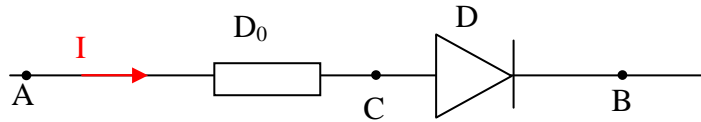


التمرين 01


www.pc-lycee.com

ننجز التركيب الكهربائي التالي أسفله حيث D_0 موصل أومي مقاومته $R=100\Omega$ و D صمام ثنائي مؤتمل عتبة توتره $U_s=0,6V$. نمرر تيارا كهربائيا شدته $I=50mA$ من A نحو B .



1. يعطي المبيان التالي الممييزة (التوتر - شدة التيار) لصمام ثنائي مؤتمل. قارن هذه الممييزة مع ممييزة صمام ثنائي حقيقي. ماذا تعني كلمة مؤتمل ؟

Mohammed Sobhi

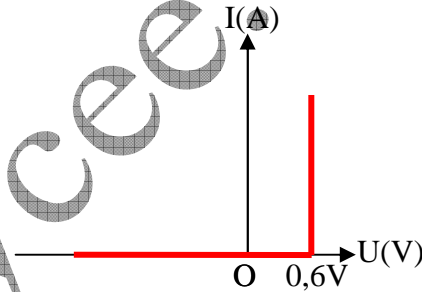

2. أحسب قيمة التوترات U_{AB} و U_{CB} و U_{AC} .