

فيزياء تمارين 11	مميزات بعض ثنائيات القطب غير النشيطة	الجدع المشترك
------------------	--------------------------------------	---------------

التمرين 08

www.pc-lycee.com

<p>نعتبر ثنائي قطب (AB) تماثلي يحمل الإشارة التالية (40W,2A) .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. مالذي تعنيه هذه الإشارة ؟ 2. تتوفر على ثلاث صمامات ثنائية زينر توتراتها زينر U_z تبعا هي : 30V ، 18V ، 25V . كيف يجب تركيب صمام ثنائي زينر مناسب مع ثنائي القطب (AB) ، حتى لا يكون هناك فرط توتر (une surtension) بين مربطي (AB) ؟ أرسم التبيانة. 3. حدد من بين الصمامات الثلاثة السابقة ، الصمام الثنائي زينر المناسب . علل الإجابة .

Mohammed Sobhi

www.pc-lycee.com