

www.pc-lycee.com حل التمرين 15

- بتطبيق قانون العقد A : $I = I_2 + I_3 \Rightarrow I_3 = I - I_2 \Rightarrow I_3 = 200mA$ منحي I_3 من A نحو E .
 بالنقطة E : $I_3 = I_4 + I_6 \Rightarrow I_6 = I_3 - I_4 \Rightarrow I_6 = 100mA$ منحي I_6 من E نحو C .
 بالنقطة B : $I_5 = I_2 + I_4 \Rightarrow I_5 = 400mA$ منحي I_5 من B نحو C .

